

## Barramentos

Aula 23 - Exercício

Bruno Albertini, Edson Gomi e Ricardo Lera

O objetivo deste exercício é demonstrar uma aplicação do protocolo (simplificado) AMBA de comunicação para um barramento entre CPU, RAM e ROM.

Três módulos de componentes, *cpu*, *ram* e *rom*, são conectados pelo módulo *mboard*. A CPU (componente ativo) pode se comunicar com as memórias (componentes reativos) por via dos barramentos de Endereço (*addr*), Dados (*rdata*, *wdata*) e Controle (*clk*, *ready*, *write*). Ela também possui dois sinais de controle externos (*rst*, *done*).

Esta CPU é uma versão simplificada do processador RISC-V, e é capaz de processar 4 instruções: ADD, LW, SW e EBREAK. Esta última instrução, em um processador completo, passa controle para o *debugger*. Vamos utilizá-la para setar o valor de *done* e pausar a execução.

Cada instrução requer 4 etapas para ser processada pela CPU (4 estados de máquina), cada uma durando pelo menos 1 período de *clock*. São estes: *fetch*, *decode*, *execute* e *write*, respectivamente. Nosso objetivo é implementar estes quatro estados utilizando os barramentos para se comunicar com as memórias, a fim de executar as instruções suportadas pelo sistema.

 


Figura 1: Testbench exemplificando o funcionamento do sistema

No edisciplinas, foi disponibilizado um *template cpu.v*. O estado *decode* já foi preenchido. Complete, então, os outros três estados para que se adéquem às quatro operações suportadas pelo sistema (ADD, LW, SW, EBREAK).

**Recurso importante: RISC-V Encoder/Decoder** <https://luplab.gitlab.io/rvcodecs/>

Também foram disponibilizados os arquivos *ram.v*, *rom.v* e *mboard.v*, que já estão completos, mas podem ser utilizados para testes (neste caso será necessário escrever um arquivo *rom.hex* em *assembly*). Envie para o juiz somente o módulo *cpu*.

### Detalhes de Implementação:

- O barramento de endereço `addr` possui **32 bits**: os 8 menos significativos (`addr[7:0]`) endereçam a ROM, e os 24 mais significativos (`addr[31:8]`) endereçam a RAM.
- Como o barramento de dados é comum para todos os dispositivos, o decodificador de endereços (parte do módulo `mboard`) **seleciona a ROM quando `addr < 0x00000100`**, ou seja, quando **todos** os bits em `addr[31:8]` forem 0. Senão, ele seleciona a RAM.
- O endereçamento das memórias ROM e RAM é **por byte**. Portanto, o incremento usual do Program Counter é  $PC = PC + 4$ .
- Lembre de utilizar o atribuidor síncrono `<=` em máquinas de estado, para assegurar que seu programa responderá adequadamente.